EI PH3

2010-11


PHYSIK


Stunde vom 27.05.2011

 $R=R_1+R_2$ 1/R= $1/R_1+1/R_2$

In dieser Stunde haben wir die Kirhoff'schen Gesetze kennengelernt.

Tafelbild

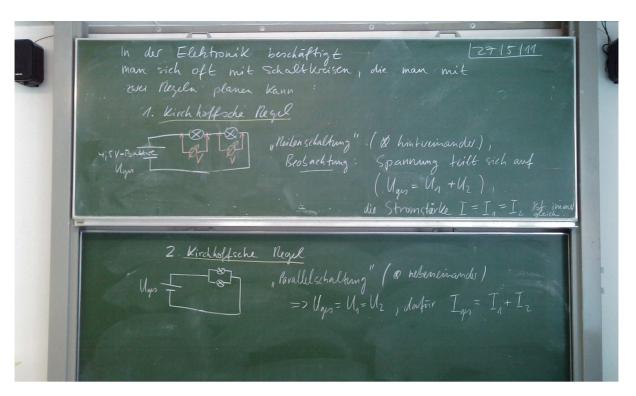

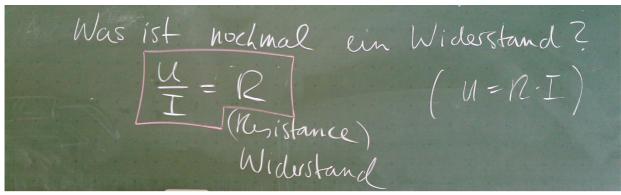

Und hier noch eine Seite zum Thema:

http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm

Zu Widerständen, denn die haben wir etwas kurz behandelt:

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer Widerstand